

Determinar V_{RL} , V_R , I_z y P_z

$$V = V_L = \frac{R_L V_i}{R + R_L}$$

① $V_i = 15V$, $R = 1000\Omega$, $R_L = 2700\Omega$, $V_z = 10V$, $P_{zM} = 40mW$

$$V = V_L = \frac{R_L V_i}{R + R_L} = \frac{(2700\Omega)(15V)}{(1000 + 2700)\Omega} = \underline{10.946V} \quad \Rightarrow \quad V_z < V \quad \therefore \text{Zener encendido}$$

$$V_R = V_i - V_{RL} = (15 - 10)V = \underline{5V}$$

$$V_{RL} = 10V$$

$$I_z = I_R - I_L = (5 - 3.704)mA = \underline{1.296mA}$$

$$I_R = \frac{5V}{1000\Omega} = \underline{5mA}$$

$$I_L = \frac{10V}{2700\Omega} = \underline{3.704mA}$$

$$P_z = V_z I_z = (10V)(1.296mA) = \underline{12.96mW}$$

② $V_i = 18V$, $R = 910\Omega$, $R_L = 2200\Omega$, $V_z = 12V$, $P_{zM} = 30mW$


$$V = V_L = \frac{R_L V_i}{R + R_L} = \frac{(2200\Omega)(18V)}{(910 + 2200)\Omega} = \underline{12.733V} \quad V_z < V \quad \text{Zener encendido}$$

$$V_R = V_i - V_{RL} = (18 - 12)V = \underline{6V}$$

$$V_{RL} = V_z = 12V$$

$$I_z = I_R - I_L = \frac{V_R}{R_R} - \frac{V_{RL}}{R_L} = (6.5934 - 5.4545)mA = \underline{1.1389mA}$$
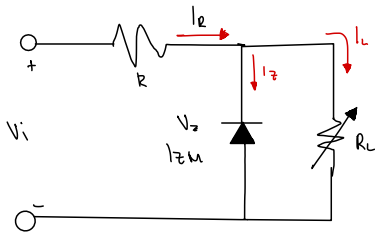
$$P_z = V_z I_z = (12V)(1.1389mA) = \underline{13.667mW}$$



Determine los intervalos de R_L e I_L que hagan que V_L se mantenga en el valor nominal del diodo Zener

Determine el valor nominal de potencias del diodo Zener en Watts.

① $V_i = 35 \text{ V}$, $R = 680 \, \Omega$, $V_z = 11 \text{ V}$, $I_{zM} = 30 \text{ mA}$

$$V_{RL} = \frac{R_L}{R_L + R} (V_i) \Rightarrow \frac{V_{RL}}{V_i} = \frac{R_L}{R_L + R} \Rightarrow \frac{V_i}{V_{RL}} = \frac{R_L + R}{R_L} \Rightarrow \frac{V_i}{V_{RL}} = 1 + \frac{R}{R_L}$$

$$\Rightarrow \frac{V_i}{V_{RL}} - 1 = \frac{R}{R_L} \Rightarrow R_L = \frac{R}{\left(\frac{V_i}{V_{RL}} - 1\right)} \Rightarrow R_L = \frac{680 \, \Omega}{\left(\frac{35 \text{ V}}{11 \text{ V}} - 1\right)} = 311.667 \, \Omega$$

Mínima para que Zener funcione

$$I_{L\text{MAX}} = \frac{11 \text{ V}}{311.667 \, \Omega} = 35.2941 \text{ mA}$$

$$I_R = \frac{(35 - 11) \text{ V}}{680} = 35.2941 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_{L\text{MIN}} = I_{L\text{MAX}} - I_{zM} = (35.2941 - 30) \text{ mA} = 5.2941 \text{ mA}$$

$$R_{L\text{MAX}} = \frac{11 \text{ V}}{5.2941 \text{ mA}} = 2077.7847 \, \Omega$$

$$\therefore 5.2941 \leq I_L \leq 35.29 \text{ mA}$$

$$311.667 \leq R_L \leq 2077.7847 \, \Omega$$

$$0 \leq P_z \leq 0.33 \text{ W}$$

$$\text{Si } R_L = 311.667 \, \Omega$$

$$I_z = 0$$


$$P_z = (11 \text{ V})(0) = 0 \text{ W}$$

$$\text{Si } R_L = 2077.7847 \, \Omega$$

$$I_{RL} = 5.2941 \text{ mA}$$

$$I_z = 30 \text{ mA}$$
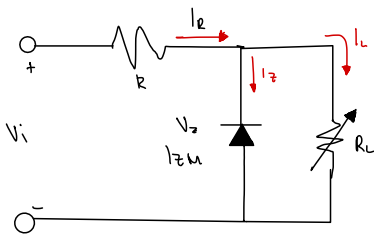
$$P_z = (11 \text{ V})(30 \text{ mA}) = 0.33 \text{ W}$$



Determine los intervalos de R_L e I_L que hagan que V_L se mantenga en el valor nominal del diodo Zener

Determine el valor nominal de potencias del diodo Zener en Watts.

② $V_i = 40 \text{ V}$, $R = 500 \text{ } \Omega$, $V_Z = 12 \text{ V}$, $I_{ZM} = 40 \text{ mA}$

$$V_{RL} = \frac{R_L}{R_L + R} (V_i) \Rightarrow \frac{V_{RL}}{V_i} = \frac{R_L}{R_L + R} \Rightarrow \frac{V_i}{V_{RL}} = \frac{R_L + R}{R_L} \Rightarrow \frac{V_i}{V_{RL}} = 1 + \frac{R}{R_L}$$

$$\Rightarrow \frac{V_i}{V_{RL}} - 1 = \frac{R}{R_L} \Rightarrow R_L = \frac{R}{\left(\frac{V_i}{V_{RL}} - 1\right)} \Rightarrow \frac{500 \text{ } \Omega}{\left(\frac{40 \text{ V}}{12 \text{ V}} - 1\right)} = \underline{214.286 \text{ } \Omega}$$

$$I_{LMAX} = \frac{12 \text{ V}}{214.286 \text{ } \Omega} = \underline{55.99 \text{ mA}}$$

$$I_R = \frac{(40 - 12) \text{ V}}{500 \text{ } \Omega} = \underline{56 \text{ mA}}$$

$$I_{LMIN} = I_R - I_{ZM} = 56 - 40 \text{ mA} = \underline{16 \text{ mA}}$$

$$R_{LMAX} = \frac{12 \text{ V}}{16 \text{ mA}} = \underline{750 \text{ } \Omega}$$

Si $R_L = 214.286 \text{ } \Omega$

$I_Z = 0 \text{ A}$

$P_Z = (12 \text{ V})(0 \text{ A}) = \underline{0 \text{ W}}$

Si $R_L = 750 \text{ } \Omega$

$I_L = 16 \text{ mA}$


$I_Z = 40 \text{ mA}$

$P_Z = (12 \text{ V})(40 \text{ mA}) = \underline{0.48 \text{ W}}$

$$16 \leq I_{RL} \leq 56 \text{ mA}$$

$$214.286 \leq R_{RL} \leq 750 \text{ } \Omega$$

$$0 \leq P_Z \leq 0.48 \text{ W}$$

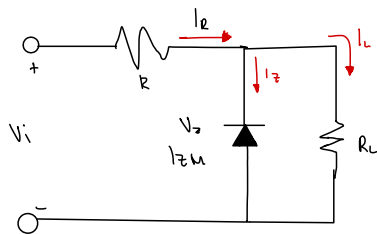

Determine el intervalo de valores de V_i que mantendrá "encendido" el diodo Zener de la fig.

Utilice los siguientes datos

① $R = 120\ \Omega$, $R_L = 330\ \Omega$, $V_Z = 5.1\text{V}$, $I_{ZM} = 40\text{mA}$

$$V_{RL} = \frac{R_L}{R_L + V_L} (V_i) \Rightarrow \frac{V_{RL}}{V_i} = \frac{R_L}{R_L + R} \Rightarrow V_i = \frac{V_{RL}}{\frac{R_L}{R_L + R}} = \frac{V_{RL}(R_L + R)}{R_L}$$

$$V_{i\min} = \frac{(5.1\text{V})(330 + 120\ \Omega)}{330\ \Omega} = \underline{6.9545\text{V}}$$

$$I_L = \frac{5.1\text{V}}{330\ \Omega} = 15.45\text{mA} \Rightarrow I_{R\max} = I_L + I_{ZM} = 15.45 + 40\text{mA} = \underline{55.45\text{mA}}$$

$$V_R = (120\ \Omega)(55.45\text{mA}) = 6.654\text{V}$$

$$\Rightarrow V_{i\max} = V_{R\max} + V_Z = 6.654 + 5.1\text{V} = \underline{11.754\text{V}}$$

$$\therefore 6.9545 \leq V_i \leq 11.7541\text{V}$$

② $R = 150\ \Omega$, $R_L = 330\ \Omega$, $V_Z = 12\text{V}$, $I_{ZM} = 60\text{mA}$

$$V_{RL} = \frac{R_L}{R_L + V_L} (V_i) \Rightarrow \frac{V_{RL}}{V_i} = \frac{R_L}{R_L + R} \Rightarrow V_i = \frac{V_{RL}}{\frac{R_L}{R_L + R}} = \frac{V_{RL}(R_L + R)}{R_L}$$

$$V_{i\min} = \frac{(12\text{V})(330 + 150)\ \Omega}{330\ \Omega} = \underline{17.45\text{V}}$$

$$I_L = \frac{12\text{V}}{330\ \Omega} = \underline{36.36\text{mA}} \Rightarrow I_{R\max} = I_L + I_{ZM} = 36.36 + 60 = \underline{96.36\text{mA}}$$

$$V_R = (150\ \Omega)(96.36\text{mA}) = \underline{14.454\text{V}}$$

$$V_{i\max} = V_{R\max} + V_Z = 14.454 + 12\text{V} = \underline{26.454\text{V}}$$

$$\therefore 17.45 \leq V_i \leq 26.4541\text{V}$$